

Chapter 03

Digital Logic System

Boolean Algebra

Inventor : George Boole

Book : An Investigation of the Laws of Thought

Theory : Logic>>>>> Mathematical Expression

Basic : *conjunction* \wedge ,

disjunction \vee ,

negation \neg

Constants/ Variable : 0 or 1

Logical Addition (OR, *conjunction* \wedge)

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

Logical Multiplication (AND, *disjunction* \vee)

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

Logical Conversion (NOT, *negation* \neg)

$$A \qquad \text{NOT } A = \bar{A}$$

$$0 \qquad 1$$

$$1 \qquad 0$$

Commutative Law

$$(a) \quad A + B = B + A$$

$$(b) \quad A B = B A$$

Associate Law

$$(a) \quad (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$(b) \quad (A B) C = A (B C)$$

Distributive Law

$$(a) \quad A (B + C) = A B + A C$$

$$(b) \quad A + (B C) = (A + B) (A + C)$$

Identity Law

$$(a) \quad A + A = A$$

$$(b) \quad A A = A$$

$$(c) \quad A\bar{B} + A\bar{\bar{B}} = A$$

$$(d) \quad (A+B)(A+\bar{B}) = A$$

Redundance Law

$$(a) \quad A + A B = A$$

$$(b) \quad A (A + B) = A$$

$$(c) \quad A + \bar{A} B = A + B$$

$$(d) \quad A (\bar{A} + B) = A B$$

$$\begin{array}{rclcl}
 A & + & A & = & A \\
 A & + & 1 & = & 1 \\
 A & + & 0 & = & A \\
 A & + & \overline{A} & = & 1 \\
 \overline{A} & + & 1 & = & 1 \\
 \overline{A} & + & 0 & = & 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl}
 A & * & A & = & A \\
 A & * & 1 & = & 1 \\
 A & * & 0 & = & 0 \\
 A & * & \overline{A} & = & 0 \\
 \overline{A} & * & 1 & = & \overline{A} \\
 \overline{A} & * & 0 & = & 0
 \end{array}$$

$$\overline{\overline{A}} = A$$

De Morgan's Law

Two Variables i) $\overline{A + B} = \overline{A} * \overline{B}$

ii) $\overline{A * B} = \overline{A} + \overline{B}$

Three Variables i) $\overline{A + B + C} = \overline{A} * \overline{B} * \overline{C}$

ii) $\overline{A * B * C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

Proof of $\overline{A+B} = \overline{A} * \overline{B}$

L.H.S = $\overline{A+B}$ =

A	B	A+B	$\overline{A+B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

R.H.S = $\overline{A} * \overline{B}$ =

A	B	\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A} * \overline{B}$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	0

Proof of $\overline{A * B} = \overline{A} + \overline{B}$

L.H.S = $\overline{A * B}$ =

A	B	A*B	$\overline{A * B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

R.H.S = $\overline{A} + \overline{B}$ =

A	B	\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	0

Proof of $\overline{A+B+C} = \overline{A} * \overline{B} * \overline{C}$

L.H.S $= \overline{A+B+C} =$

A	B	C	A+B+C	$\overline{A+B+C}$
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

R.H.S $= \overline{A} * \overline{B} * \overline{C} =$

A	B	C	\overline{A}	\overline{B}	\overline{C}	$\overline{\overline{A} * \overline{B} * \overline{C}}$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

Proof of $\overline{A * B * C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

L.H.S = $\overline{A * B * C}$ =

A	B	C	A*B*C	$\overline{A * B * C}$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

R.H.S= $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ =

A	B	C	\overline{A}	\overline{B}	\overline{C}	$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Logic Gate

- 1. Electronic Circuit
- 2. Implement Boolean functions practically
- 3.

Value	Voltage Range		
0	+0V	to	+0.8 V
1	+2V	to	+5V
Not Assigned	0.8V	to	+2V

Types of Logic gates

Logic Gates are classified in two categories. These are

1. Basic Logic Gates

- a) NOT Logic Gate (Logical Conversion)
- b) AND Logic Gate (Logical Multiplication)
- c) OR Logic Gate (Logical addition)

2. Combined Logic Gates

- a) NAND Logic Gate (AND + NOT)
- b) NOR Logic Gate (OR + NOT)
- c) XOR Logic Gate (AND +OR+ NOT)
- d) XNOR Logic Gate (AND +OR+ NOT)

Basic Logic Gates

NOT gate


ইহা একটি Basic Logic গেইট।এর একটিমাত্র Input এবং একটিমাত্র Output আছে। ইহার দ্বারা Logical Conversion করা হয়।

যদি A Input হয়, তবে Output হবে $X=NOT\ A=\bar{A}$ ।

Truth Table

INPUT	OUTPUT
A	$X=\bar{A}$
0	1
1	0

Symbol

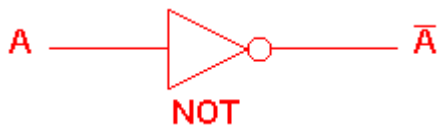

Result discussion:

Input 1 হলে Output 0 হবে। অন্যথায় Input 0 হলে Output 1 হবে।

AND gate


ইহা একটি Basic Logic গেইট।এর দু ইবা ততোধিক Input এবং একটিমাত্র Output আছে।
ইহার দ্বারা Logical Multiplication করা হয়।

যদি A, B Input হয়, তবে Output হবে $X=A \text{ AND } B = A.B$ ।

Truth Table

INPUT		OUTPUT
A	B	$X=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Symbol

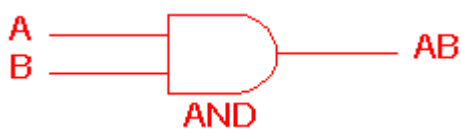

Result discussion:

সকল Input 1 হলে Output 1 হবে। অন্যথায় Output 0 হবে।

OR gate


ইহা একটি Basic Logic গেইট।এর দু ইবা ততোধিক Input এবং একটিমাত্র Output আছে।
ইহার দ্বারা Logical Addition করা হয়।

যদি A, B Input হয়, তবে Output হবে $X=A \text{ OR } B = A+B$ ।

Truth Table

INPUT		OUTPUT
A	B	$X=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Symbol

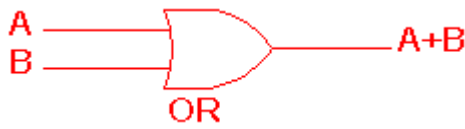

Result discussion:

এক বা একাধিক Input 1 হলে Output 1 হবে। অন্যথায় Output 0 হবে।

Combined Logic Gates

NAND gate

ইহা একটি Combined Logic গেইট।এর দু ইবা ততোধিক Input এবং একটিমাত্র Output আছে।
ইহা AND ও NOT Logic গেইট দ্বারা গঠিত।

যদি A, B Input হয়, তবে Output হবে $X = \text{NOT}(A \text{ AND } B) = \overline{AB}$ ।

Truth Table

INPUT		OUTPUT
A	B	$X = \overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Symbol



Result discussion:

এক বা একাধিক Input 0 হলে Output 1 হবে। অন্যথায় Output 0 হবে।

NOR gate

ইহা একটি Combined Logic গেইট।এর দু ইবা ততোধিক Input এবং একটিমাত্র Output আছে।
ইহা OR ও NOT Logic গেইট দ্বারা গঠিত।

যদি A, B Input হয়, তবে Output হবে $X=NOT (A OR B) = \overline{A + B}$ ।

Truth Table

INPUT		OUTPUT
A	B	$X=\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Symbol



Result discussion:

সকল Input 0 হলে Output 1 হবে। অন্যথায় Output 0 হবে।

X-OR gate

ইহা একটি Combined Logic গেইট।এর দু ইবা ততোধিক Input এবং একটিমাত্র Output আছে।
ইহা **AND, OR** ও **NOT** Logic গেইট দ্বারা গঠিত। একে Excusive OR বলা হয়।

যদি **A, B** Input হয়, তবে Output হবে **$X=A \text{ XOR } B = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$** ।

Truth Table

INPUT		OUTPUT
A	B	$X= A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Symbol



Result discussion:

Input একই না (আলাদা) হলে Output 1 হবে। অন্যথায় Output 0 হবে।

X-NOR gate


ইহা একটি Combined Logic গেইট।এর দু ইবা ততোধিক Input এবং একটিমাত্র Output আছে।
ইহা AND, OR ও NOT Logic গেইট দ্বারা গঠিত। একে Excusive NOR বলা হয়।

যদি A, B Input হয়, তবে Output হবে $X=NOT (A XOR B) = \overline{A \oplus B} = AB + \overline{A}\overline{B}$ ।

Truth Table

INPUT		OUTPUT
A	B	$X=A \oplus B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1






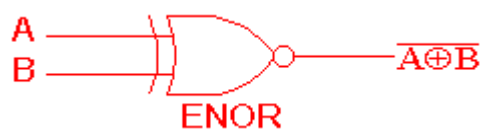

Symbol



Result discussion:

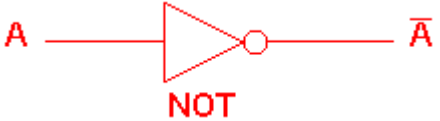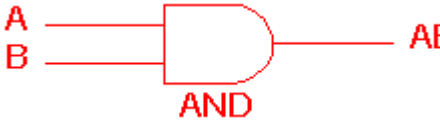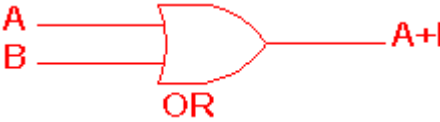সকল Input একই হলে Output 1 হবে। অন্যথায় Output 0 হবে।

Logic Gate Summary

SL#	Logic Gate	Input	Symbol	Output	Remark
1	NOT	A	 NOT	$X = \bar{A}$	Only 01 Input
2	AND	A,B	 AND	$X = A+B$	2 or more Input
3	OR	A,B	 OR	$X = A.B$	
4	NAND	A,B	 NAND	$X = \overline{AB}$	
5	NOR	A,B	 NOR	$X = \overline{A+B}$	
6	XOR	A,B	 EOR	$X = A \oplus B = \overline{AB} + A\bar{B}$	
7	XNOR	A,B	 ENOR	$X = \overline{A \oplus B} = AB + \overline{AB}$	

Universality NAND Logic

NAND gates are so-called "universal gates" that can be combined to form any other kind of logic gate.




NAND gate দ্বারা NOT gate বাস্তবায়ন



$$Q = \overline{A * A} = \overline{A}$$


NAND gate দ্বারা AND gate বাস্তবায়ন

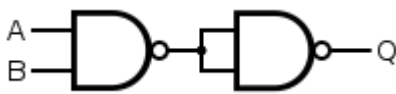

$$\overline{A * B}$$

$$Q = \overline{\overline{(A * B)} * \overline{(A * B)}} = \overline{A * B}$$

NAND gate দ্বারা OR gate বাস্তবায়ন

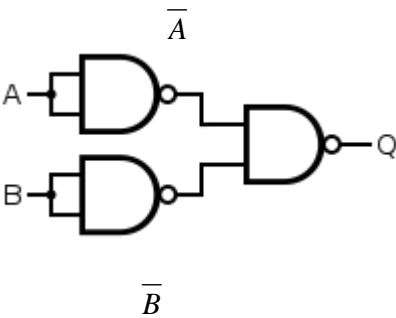


$$Q = \overline{\overline{A} * \overline{B}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} = A + B$$

Universality Of NOR logic


NOR gates are so-called "universal gates" that can be combined to form any other kind of logic gate.




NOR gate দ্বারা NOT gate বাস্তবায়ন

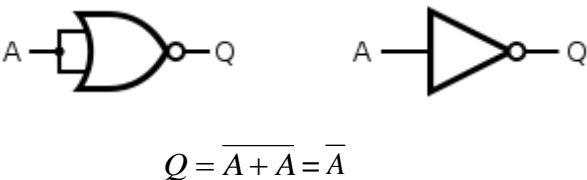

NOR gate দ্বারা OR gate বাস্তবায়ন

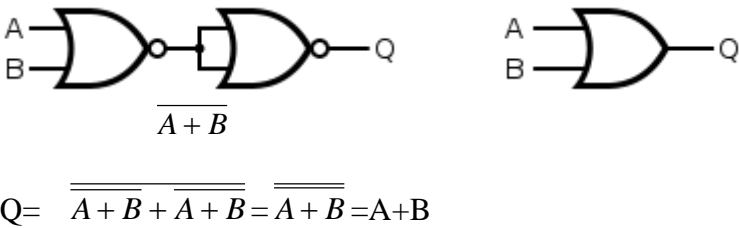

NOR gate দ্বারা AND gate বাস্তবায়ন

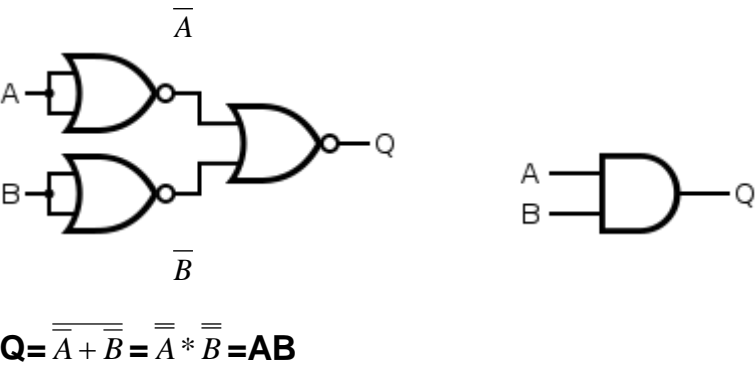

Half Adder

ইহা Binary যোগের বর্তনী।এর দুইটি Input এবং দুইটি Output আছে। ইহা AND, OR ও NOT Logic গেইট দ্বারা গঠিত।


যদি A, B Input হয়, তবে Output হবে Sum(S) ও Carry(C)।

Truth Table

INPUTS		OUTPUTS	
A	B	SUM	CARRY
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

SUM = $\overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$

CARRY = AB

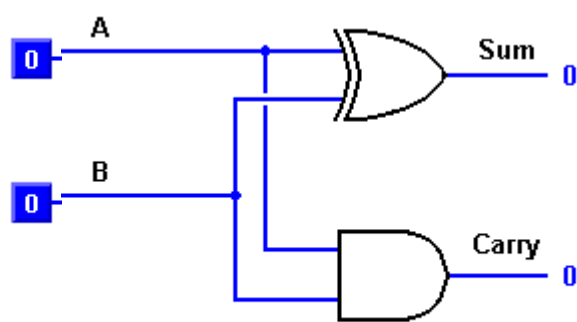

Full Addder

ইহা Binary যোগের বর্তনী।এর তিনটি Input এবং দুইটি Output আছে। ইহা AND, OR ও NOT Logic গেইট দ্বারা গঠিত।

যদি A, B,C Input হয়, তবে Output হবে Sum(S) ও Carry(C_{out}) ।

Truth Table

Input			Output	
A	B	C	SUM	CARRY (C _{OUT})
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

SUM

=

$$\overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

=

$$\overline{A}(\overline{B}C + B\overline{C}) + A(\overline{B}\overline{C} + BC)$$

=

$$\overline{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C})$$

=

$$A \oplus (B \oplus C)$$

=

$$A \oplus B \oplus C$$

CARRY (C_{OUT})

=


$$\overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

=

$$C(\overline{A}B + A\overline{B}) + AB(\overline{C} + C)$$

=


$$C(A \oplus B) + AB$$

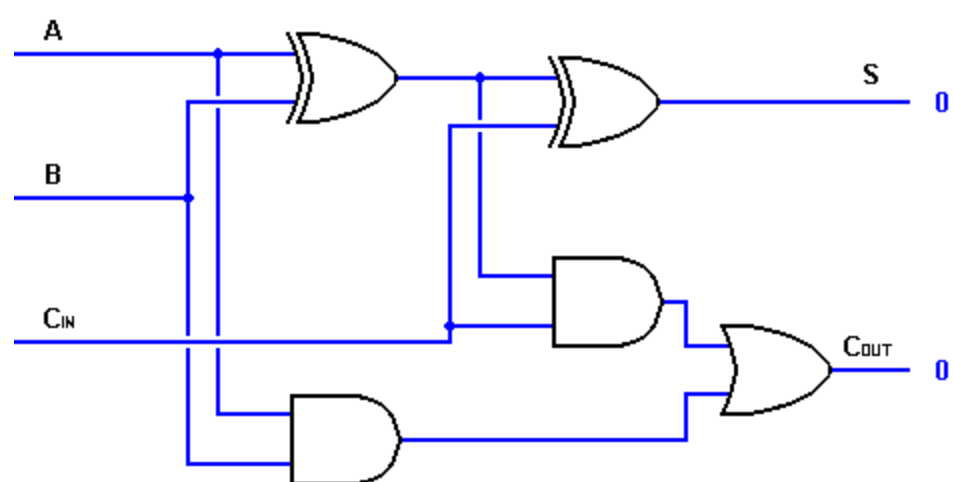

Decoder

- # Decode (কোডমুক্ত) করে
- # Binary (B_2) to Decimal (B_{10})
- # Used in Output Device
- # Equation $n \times 2^n$ [Input n , Output 2^n]
- # Example : 2×4 , 3×8 , 4×16 ,

3x8 Line Decoder

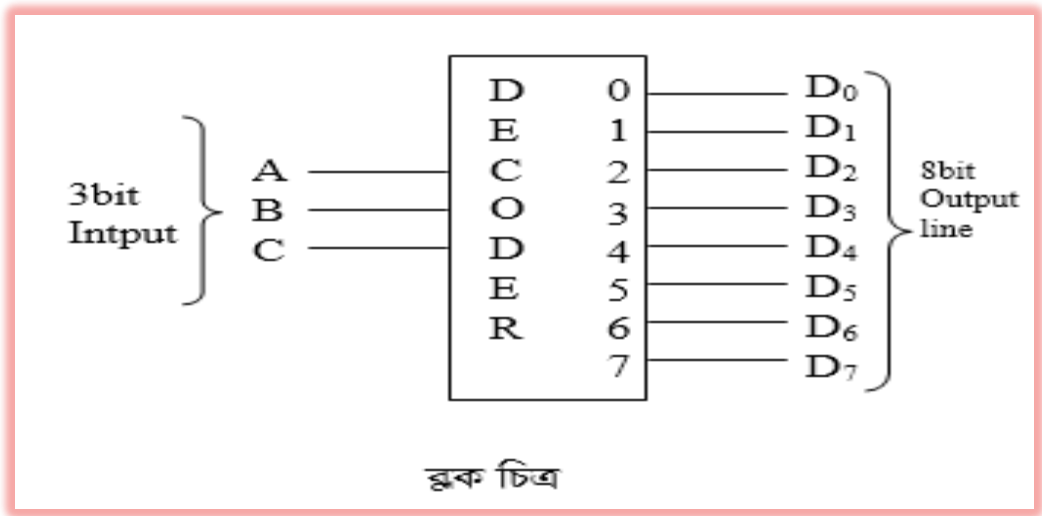

লুক চিত্র

Code			Decode Output							
A	B	C	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
0	0	0	①	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	①	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	①	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	①	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	①	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	①	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	①	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	①

3 to 8 line Decoder Truth table

$$D_0 \qquad = \qquad \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}$$

$$D_1 \qquad = \qquad \overline{\overline{A}BC}$$

$$D_2 \qquad = \qquad \overline{A\overline{B}\overline{C}}$$

$$D_3 \qquad = \qquad \overline{ABC}$$

$$D_4 \qquad = \qquad \overline{A\overline{B}C}$$


$$D_5 \qquad = \qquad \overline{AB\overline{C}}$$

$$D_6 \qquad = \qquad \overline{ABC}$$

$$D_7 \qquad = \qquad ABC$$

Encoder

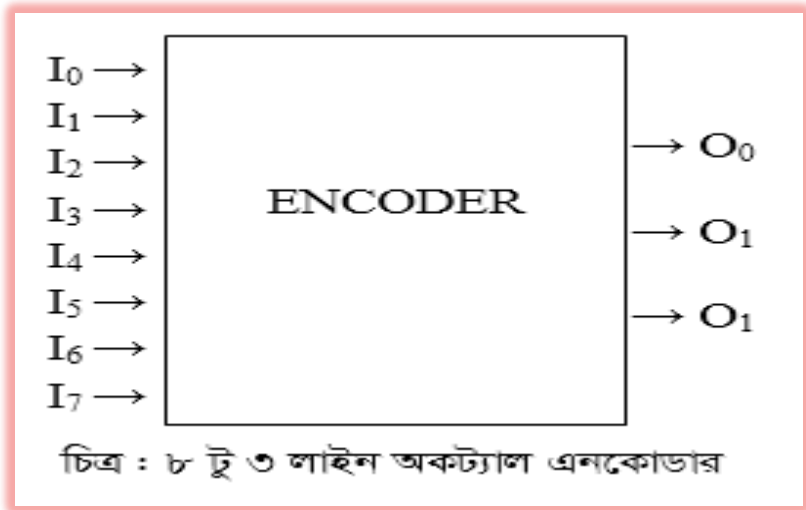- # Encode/ Code (কোডযুক্ত) করে
- # Decimal (B₁₀) to Binary (B₂)
- # Used in Input Device
- # Equation $2^n \times n$ [Input 2^n , Output n]
- # Example : 4×2, 8×3, 16×4,



সত্যক সারণি :


ইনপুট সংকেত								আউটপুট সংকেত		
I ₀	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	O ₀	O ₁	O ₂
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

বুলিয়ান সমীকরণ :

$$O_0 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$O_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$


$$O_2 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

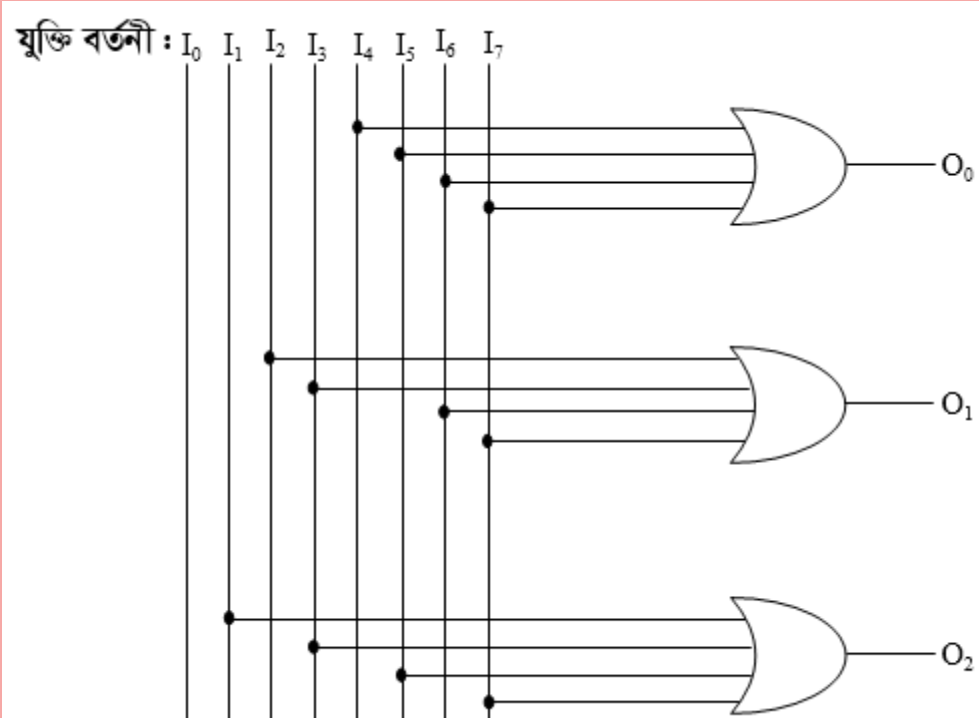

Flip-Flop

- # Basic Memory Element
- # Unit of memory
- # It can store 1 or 0 (1 bit)
- # Implemented by NAND or NOR Gate
- # Output Q, \bar{Q}
- # Ex : S-R, J-K, T, D
- # Crossed Coupled, feedback

S-R (SET- RESET)

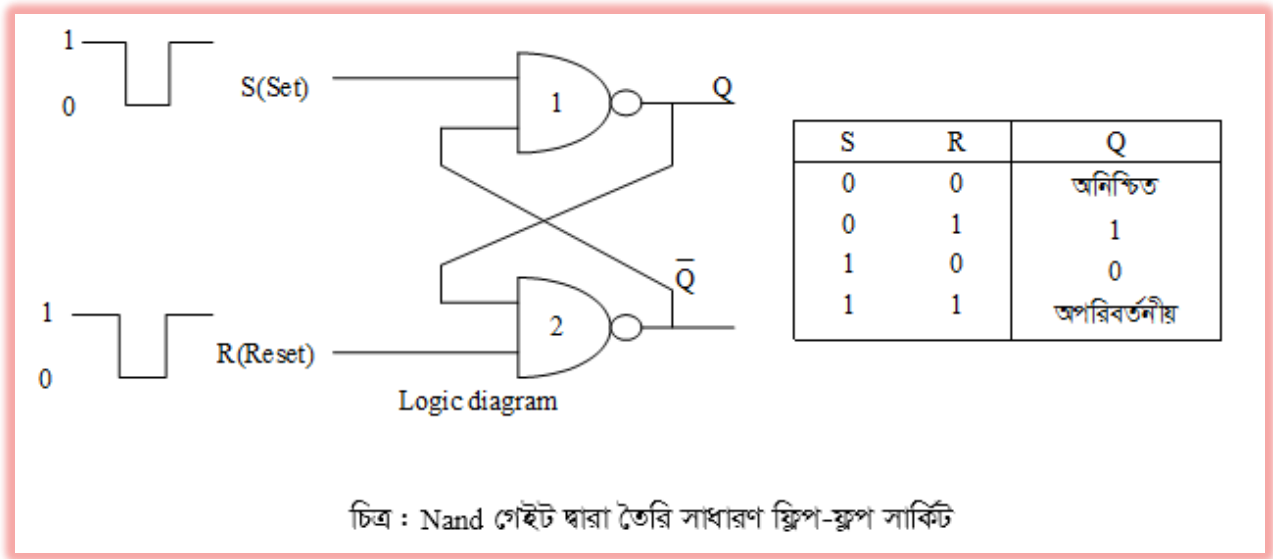

Truth Table

Input		Output
S	R	$Q \text{ or } \bar{Q}$
0	0	$Q = \bar{Q} = 1$, Toggle
0	1	$Q = 1, \bar{Q} = 0$
1	0	$Q = 0, \bar{Q} = 1$
1	1	Unchanged